

國立高雄科技大學
電子工程系(第一校區)

硬體描述語言

Lab 4

指導教授：陳銘志

班 級：電子三甲

學生姓名：蕭詠釗


學 號：C111112132

Lab 4.

 1. A master-slave D-type flipflops is designed with a negative edge clk. Circuit diagram for the D-type flipflop is given below. Write the dataflow description for the D-type flipflops. And write a stimulus file for testing the function.

TestBench Hint:

(TestBench Hint: The input signal D toggles every 15 ns, while the clock signal CLK toggles every 5 ns. The simulation terminates at 200 ns.)



資料來源: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-0-230-21633-4_21.pdf

-----第一題作答區-----

主(電路)程式

```
module edge_dff(d, clk, q, qbar, m);
output q, qbar, m;
input d, clk;

wire a, b, c, t, e, f;

assign a = ~(d & ~clk),
b = ~(~d & ~clk),
c = ~( a & t),
t = ~( c & b),
e = ~( c & clk),
f = ~( t & clk);

assign q = ~(e & qbar);
assign qbar = ~(q & f);
assign m =c;
endmodule
```


測試程式(testbench)

```
module stimulus;
reg d, clk;
wire q, qbar;


edge_dff UUT(d, clk, q, qbar, m);

initial
begin
    clk = 1'b0;
    forever #5 clk = ~clk;
end
initial
begin
    $monitor($time, " \t d = %b clk= %b q= %b m= %b ", d, clk, q, m);
    d = 1'b0;
    forever #15 d = ~d;
end
initial
begin
    #200 $finish;
end
endmodule
```


RTL schematic

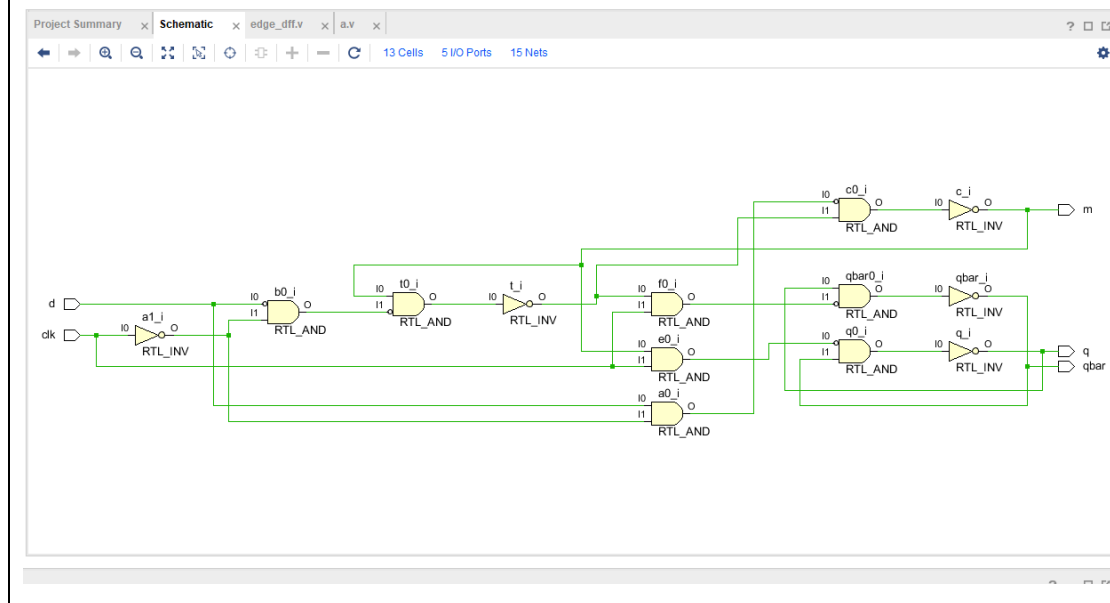

Technology Schematic

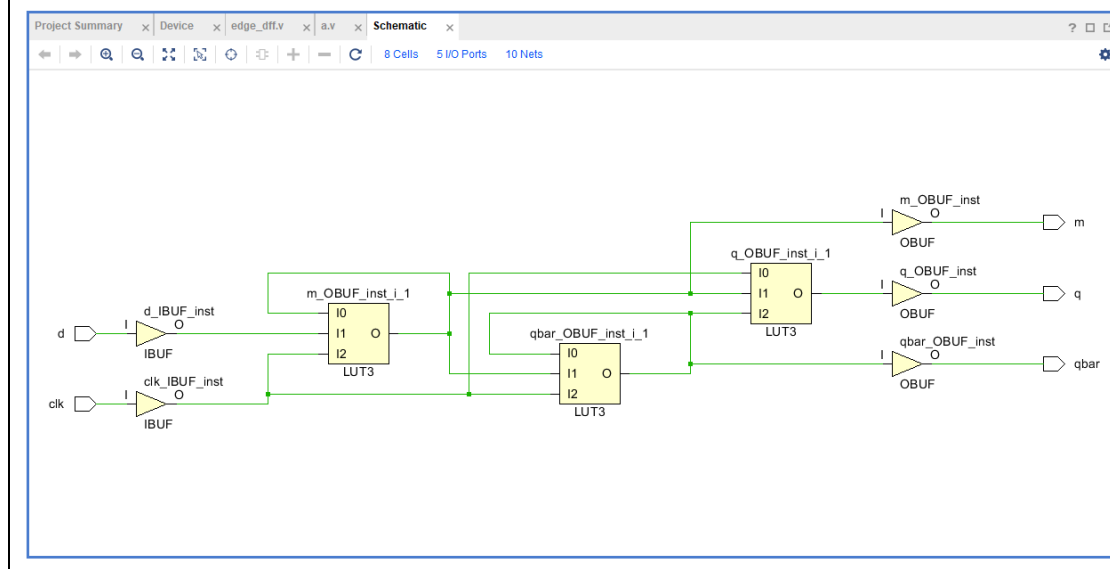

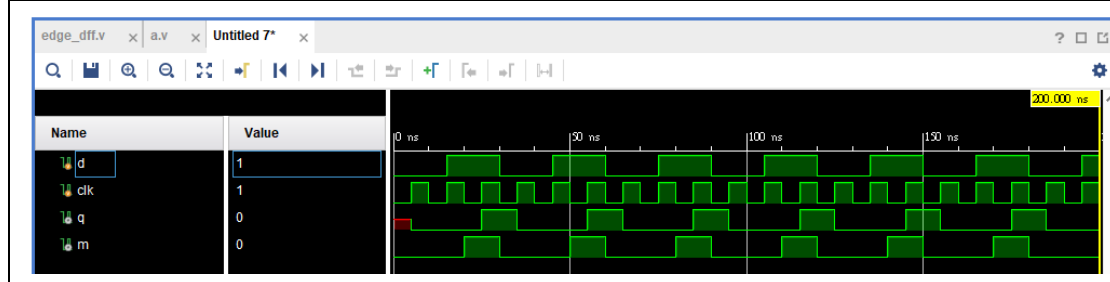Behavioral Simulation Waveform(含 \$monitor)



```
# run 1000ns
```

```
0      d = 0 clk= 0 q= x m= 0
5      d = 0 clk= 1 q= 0 m= 0
10     d = 0 clk= 0 q= 0 m= 0
15     d = 1 clk= 1 q= 0 m= 0
20     d = 1 clk= 0 q= 0 m= 1
25     d = 1 clk= 1 q= 1 m= 1
30     d = 0 clk= 0 q= 1 m= 0
35     d = 0 clk= 1 q= 0 m= 0
40     d = 0 clk= 0 q= 0 m= 0
45     d = 1 clk= 1 q= 0 m= 0
50     d = 1 clk= 0 q= 0 m= 1
55     d = 1 clk= 1 q= 1 m= 1
60     d = 0 clk= 0 q= 1 m= 0
65     d = 0 clk= 1 q= 0 m= 0
70     d = 0 clk= 0 q= 0 m= 0
75     d = 1 clk= 1 q= 0 m= 0
80     d = 1 clk= 0 q= 0 m= 1
85     d = 1 clk= 1 q= 1 m= 1
90     d = 0 clk= 0 q= 1 m= 0
95     d = 0 clk= 1 q= 0 m= 0
100    d = 0 clk= 0 q= 0 m= 0
105    d = 1 clk= 1 q= 0 m= 0
110    d = 1 clk= 0 q= 0 m= 1
115    d = 1 clk= 1 q= 1 m= 1
120    d = 0 clk= 0 q= 1 m= 0
125    d = 0 clk= 1 q= 0 m= 0
130    d = 0 clk= 0 q= 0 m= 0
135    d = 1 clk= 1 q= 0 m= 0
140    d = 1 clk= 0 q= 0 m= 1
145    d = 1 clk= 1 q= 1 m= 1
150    d = 0 clk= 0 q= 1 m= 0
155    d = 0 clk= 1 q= 0 m= 0
160    d = 0 clk= 0 q= 0 m= 0
165    d = 1 clk= 1 q= 0 m= 0
170    d = 1 clk= 0 q= 0 m= 1
175    d = 1 clk= 1 q= 1 m= 1
180    d = 0 clk= 0 q= 1 m= 0
185    d = 0 clk= 1 q= 0 m= 0
190    d = 0 clk= 0 q= 0 m= 0
195    d = 1 clk= 1 q= 0 m= 0
```

```
195      d = 1 clk= 1 q= 0 m= 0
```

```
$finish called at time : 200 ns : File "C:/Users/User/project_1/project_1.srscs/sim_1/new/a.v" Line 20
```

```
INFO: [USF-XSim-96] XSim completed. Design snapshot 'stimulus_behav' loaded.
```

```
INFO: [USF-XSim-97] XSim simulation ran for 1000ns
```

-----作答區結束-----