

國立高雄科技大學
電子工程系(第一校區)

硬體描述語言

Lab. 6: ALU

指導教授：陳銘志

班 級：電子三甲

學生姓名：蕭詠釗

學 號：C111112132

Lab. 6: ALU (Chap.7-B)

本周學習目標：活用 case 語法，以及模擬程式迴圈語法。

題目說明：

1. Define a function to design an 8-function ALU that takes two 4-bit numbers a and b and computes a 5-bit result out based on a 3-bit $select$ signal.
 - Ignore overflow or underflow bits.
 - Utilize the Vivado to simulate your design.

Select Signal	Function Output
3'b000	a
3'b001	$a + b$
3'b010	$a - b$
3'b011	$a * b$
3'b100	$a \% 1$ (remainder)
3'b101	$a \ll 1$
3'b110	$a \gg 1$
3'b111	$(a > b)$ (magnitude compare)

-----第一題作答區-----


主(電路)程式

```
module alu (a, b, s, out);
output [4:0]out;
input [3:0]a, b;
input [2:0]s;
reg [4:0]out;
always @(a or b or s )
begin
    case (s)
        3'b000 : out = a;
        3'b001 : out = a+b;
        3'b010 : out = a-b;
        3'b011 : out = a*b;
        3'b100 : out = a%b;
        3'b101 : out = a<<b;
        3'b110 : out = a>>b;
        3'b111 : out = a>b;
        default: out = out;
    endcase
end
endmodule
```


測試程式(testbench)

```
'timescale 1ns / 1ps
module lab6_tb();
reg [2:0] s;
reg [3:0] a, b ;
wire [4:0] out;
alu UU1(a, b, s, out);
initial
begin
    $monitor($time, " a = %b, b=%b, s= %b, out= %b\n", a, b, s, out);
end
initial
begin
    a=4' b0111; b=4' b0010; s=3' b000;
    #10 s = 3' b001;
    #10 s = 3' b010;
    #10 s = 3' b011;
    #10 s = 3' b100;
    #10 s = 3' b101;
    #10 s = 3' b110;
    #10 s = 3' b111;
end
initial #80 $finish;
endmodule
```

RTL schematic

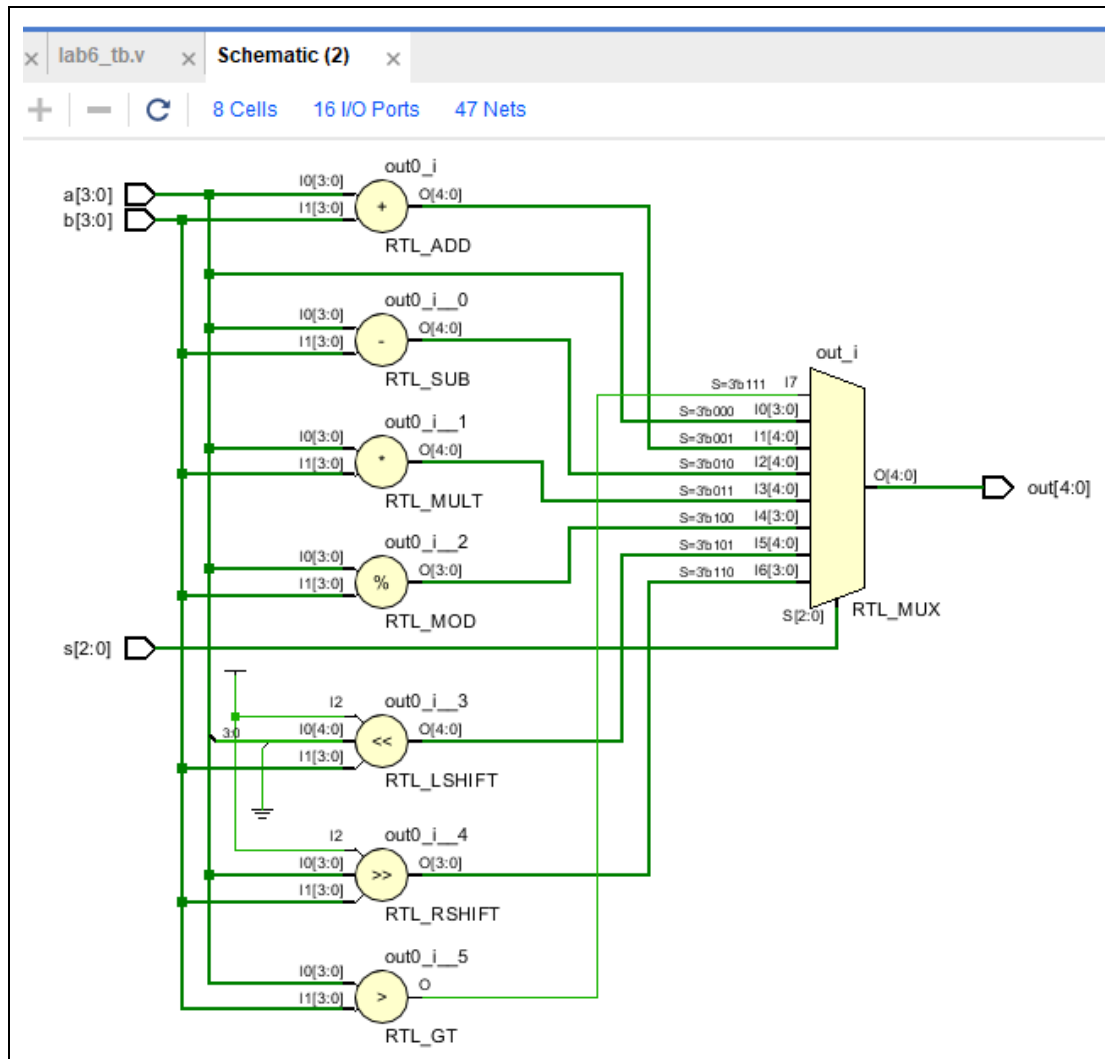

 Behavioral Simulation Waveform(含 \$monitor)



run 1000ns

0 a = 0111, b=0010, s= 000, out= 00111

10 a = 0111, b=0010, s= 001, out= 01001

20 a = 0111, b=0010, s= 010, out= 00101

30 a = 0111, b=0010, s= 011, out= 01110

40 a = 0111, b=0010, s= 100, out= 00001

50 a = 0111, b=0010, s= 101, out= 11100

60 a = 0111, b=0010, s= 110, out= 00001

70 a = 0111, b=0010, s= 111, out= 00001

\$finish called at time : 80 ns : File "C:/Users/User/project_1/project_1.srscs/sim_1/new/lab6_tb.v" Line 23
INFO: [USF-XSim-96] XSim completed. Design snapshot 'lab6_tb_behav' loaded.
INFO: INFO: VSim 071 VSim simulation ran for 1000ns

-----作答區結束-----

2. Using a while loop, design a clock generator.


- **Initial value of clock is 0 and time period for the clock is 10.**

-----第一題作答區-----

測試程式(testbench)

```
module lab6_2(clk);
output clk;
reg clk;
initial
begin
    clk = 0 ;
    while (1'b1)
        begin #5 clk= ~clk;
        end
end
endmodule
```

 Behavioral Simulation Waveform(含 \$monitor)



-----作答區結束-----

(本題繳交作業內容請依照附表填入應有項目)

第一題：主程式、測試程式、RTL Schematic、Behavioral waveform (include \$monitor) 一共四項 (Hint：波型輸出進制請選擇無號數形式顯示。)

第二題：主程式(無)、測試程式、RTL Schematic(無)、Behavioral waveform (include \$monitor) 一共兩項